

Medidas - Uso del multímetro y Fuente de alimentación (V)				Error absoluto (V)				Error relativo			
	5 V	3.3 V	12 V	5V	3.3V	12V	5V	3.3V	12V		
1	4.999	3.296	11.99	0.001	0.004	0.01	0.02%	0.12%	0.08%		
2	4.995	3.296	11.99	0.005	0.004	0.01	0.10%	0.12%	0.08%		
3	4.998	3.296	11.99	0.002	0.004	0.01	0.04%	0.12%	0.08%		
4	4.999	3.296	11.99	0.001	0.004	0.01	0.02%	0.12%	0.08%		
5	4.998	3.296	11.99	0.002	0.004	0.01	0.04%	0.12%	0.08%		
6	4.999	3.296	11.99	0.001	0.004	0.01	0.02%	0.12%	0.08%		
7	4.999	3.296	11.99	0.001	0.004	0.01	0.02%	0.12%	0.08%		
8	4.999	3.296	11.99	0.001	0.004	0.01	0.02%	0.12%	0.08%		
9	4.999	3.296	11.99	0.001	0.004	0.01	0.02%	0.12%	0.08%		
10	4.999	3.296	11.89	0.001	0.004	0.01	0.02%	0.12%	0.08%		

Evidencias fotográficas

Medición de Voltaje mediante el uso del multímetro




Resistencia	Valor teórico (Ω)	Valor medido (Ω)	Error absoluto (Ω)	Error relativo
1	1000	985	15	1.50%
2	100	97.2	2.8	2.80%

*Nota: El valor de las resistencias tiene una tolerancia de ±5%, por lo que el error relativo de los valores medidos están dentro de este rango.


Resistencias en serie			Resistencias en paralelo			Error absoluto		Error relativo	
N°	Teórico (Ω)	Real (Ω)	Teórico (Ω)	Real (Ω)	Serie (Ω)	Paralelo (Ω)	Serie	Paralelo	
1	1100	1081	90.91	88.3	19	2.61	1.73%	2.67%	
2		1081		88.4	19	2.51	1.73%	2.76%	
3		1080		88.4	20	2.51	1.82%	2.76%	

Evidencia fotográfica

Resistencias en serie

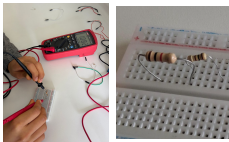

Resistencias en paralelo




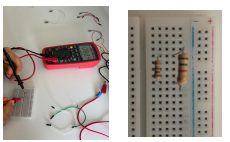


Resistencias



Resistencias - ejercicios

Nivel pollito - gatto

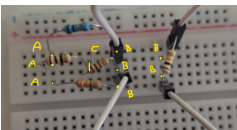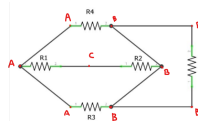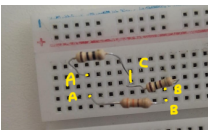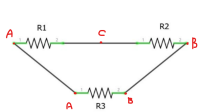

*Nota: La resistencia R5 no trabaja debido a que está conectada a un mismo nodo.

Nivel Dragón

