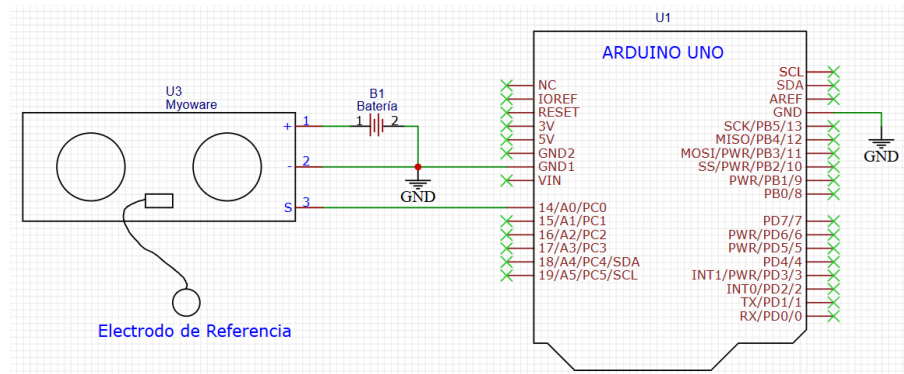



Taller 4 - Sensores con Arduino

1. Lectura Básica del Sensor EMG MyoWare con Arduino


Esquema de conexión:



Conexión manual:

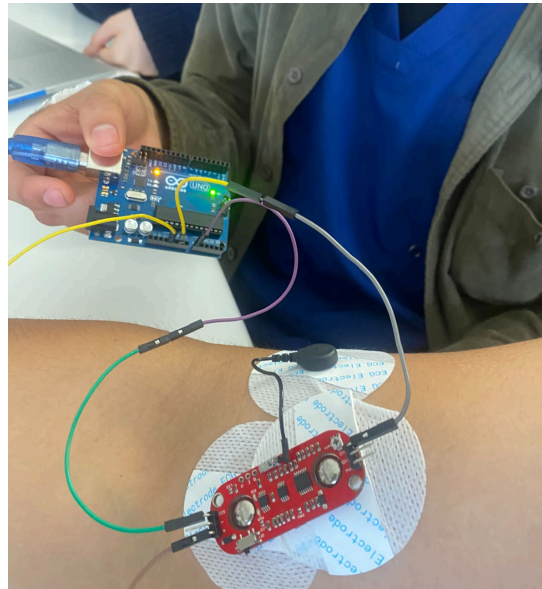

Lectura de valores:

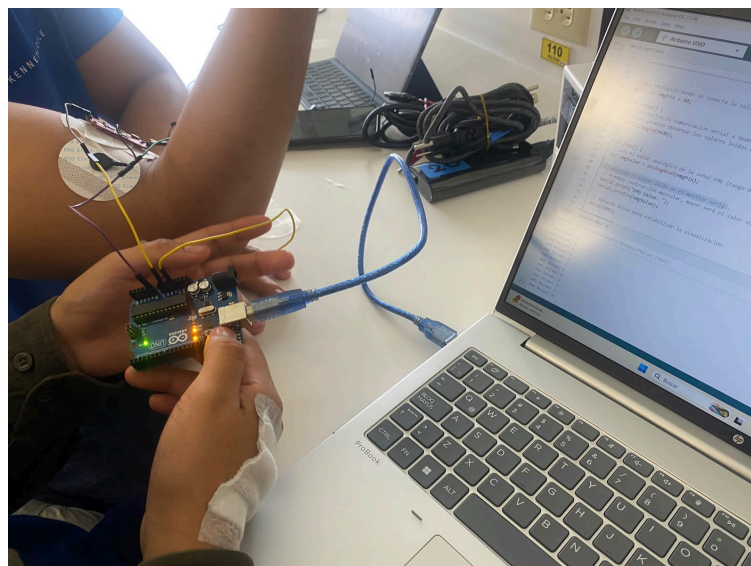


Evidencia videográfica:


https://drive.google.com/file/d/1KOu3Q0t3yLX6gsbbUHkrO9Q-I3PnRNf0/view?usp=drive_link

2. Lectura Básica de Sensor de Flexión con Arduino

Esquema de conexión:

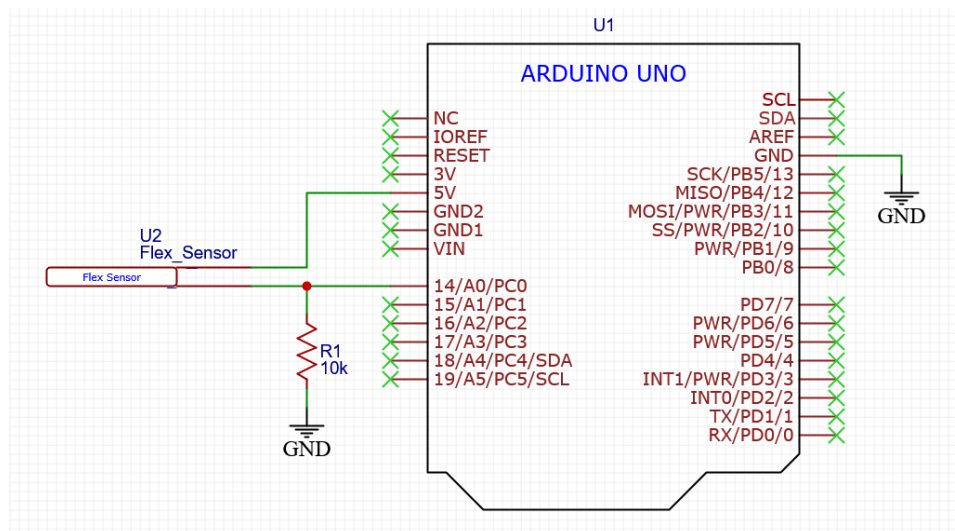

Conexión manual:

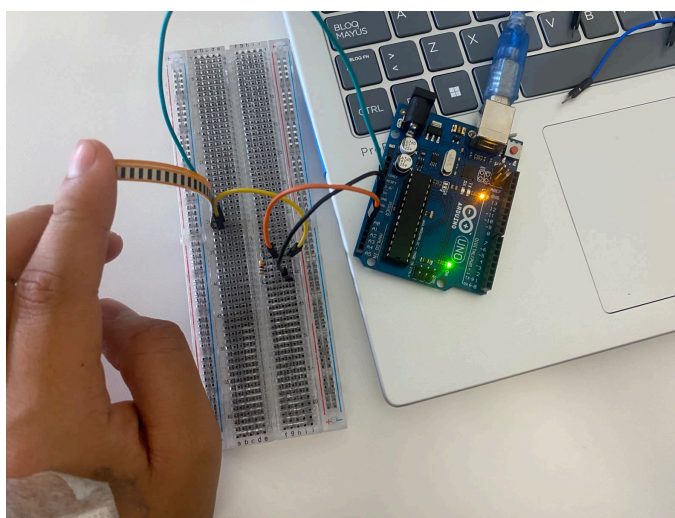

Lectura de valores:

Evidencia videográfica:


https://drive.google.com/file/d/1cIH5RzlbFJM9_kiaw0YvslzqIAHM1k2a/view?usp=drive_link

Medición de la resistencia utilizada:


Valor teórico	Valor medido
10 kΩ	9.73 kΩ

3. Lectura Básica de Sensor FSR con Arduino


Esquema de conexión:

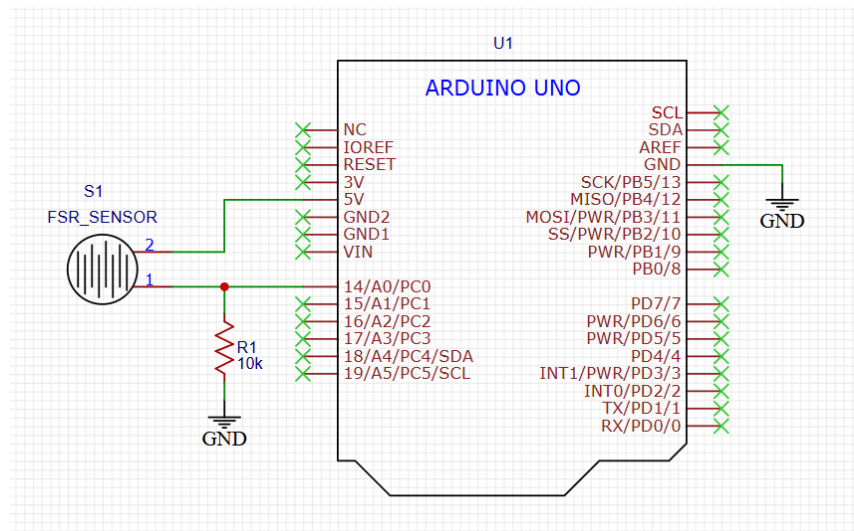

Conexión manual:

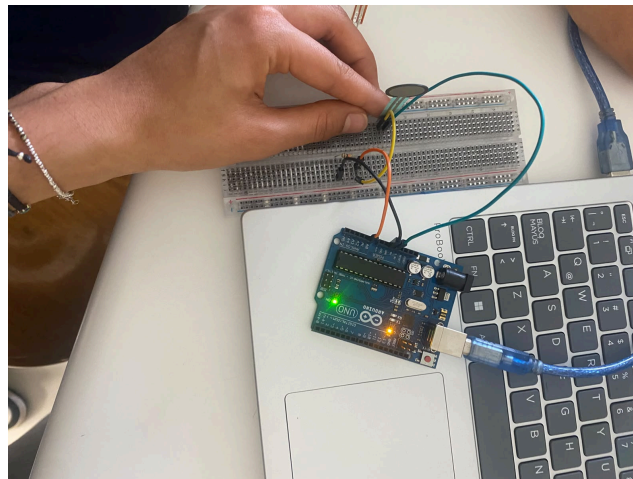

Lectura de valores:

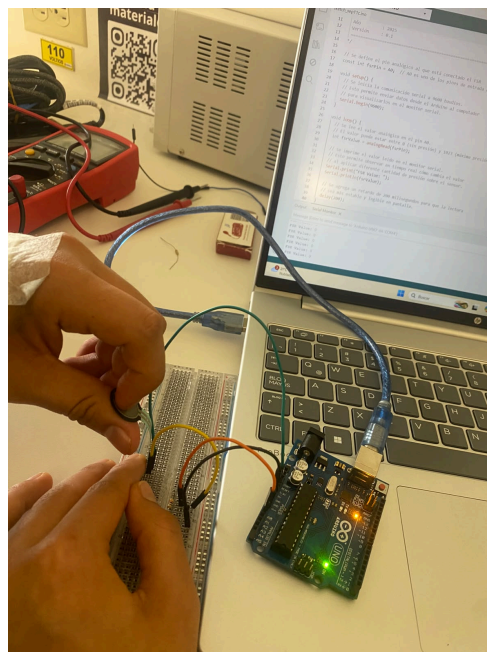


Evidencia videográfica:


https://drive.google.com/file/d/1DXY-zWCtHpknD7ZKutKFgJrYns4tmRVR/view?usp=drive_link

4. Lectura Básica de acelerómetro y giroscopio con MPU6050


Esquema de conexión:

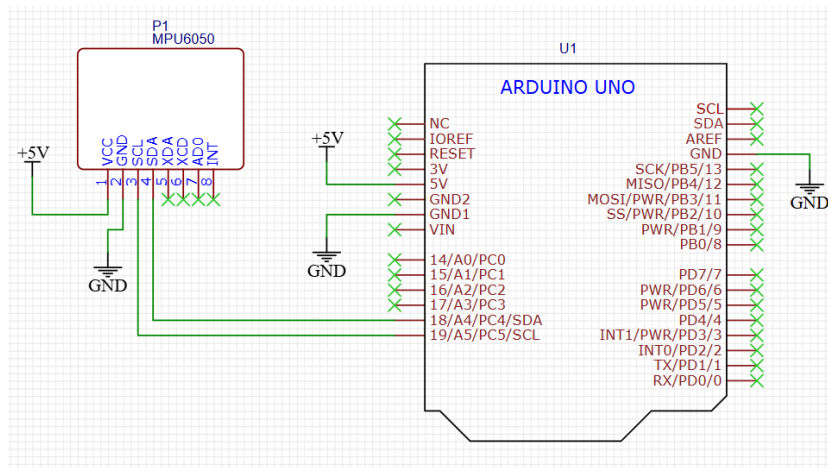

Conexión manual:

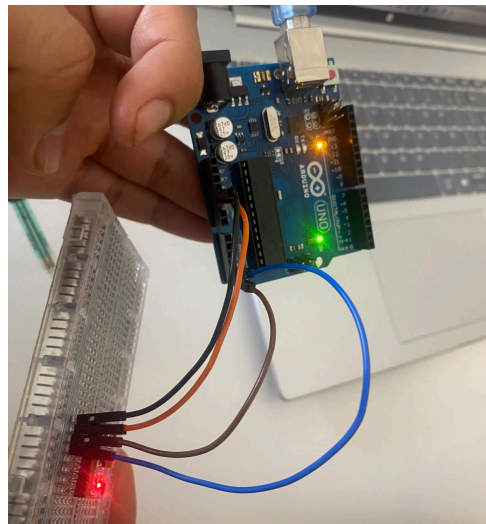

Lectura de valores:

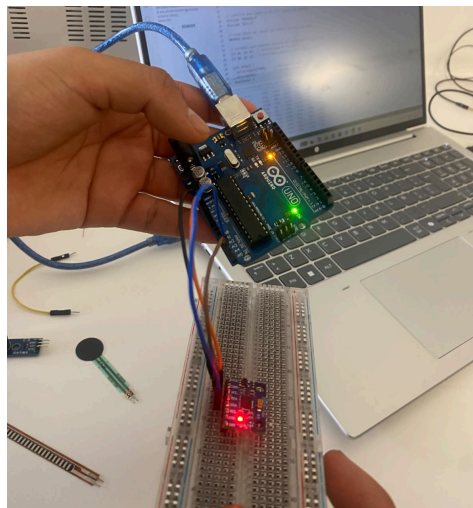

Evidencia videográfica:

https://drive.google.com/file/d/1b7hY2C7k1A7pLg1atkBtAASK0I6TEwn/view?usp=drive_link